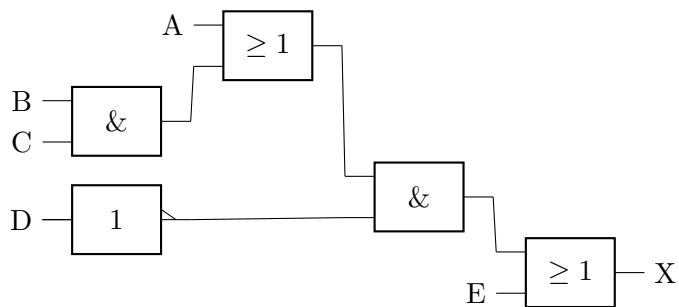


### 4.3.1. Worst-case-waarde van de weerstand

	Actief Hoog	Actief laag
74LS	$R_{max} = 2.22k\Omega \rightarrow 2.7k\Omega$	$R_{max} = 10k\Omega$
74HCT	$R_{max} = 10k\Omega$	$R_{max} = 10k\Omega$
74HC	$R_{max} = 10k\Omega$	$R_{max} = 10k\Omega$
40XXBC	$R_{max} = 10k\Omega$	$R_{max} = 10k\Omega$

### 4.3.2. $X = (A + B \cdot C) \cdot \overline{D} + E$

#### IEC Poortschema



### Waarheidstabel

E	D	C	B	A	X
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1

### Logische vergelijking met $NEN$

$$X = (A + B \cdot C) \cdot \overline{D} + E$$

$$X = A \cdot \overline{D} + B \cdot C \cdot \overline{D} + E$$

$$X = \overline{\overline{A \cdot \overline{D} \cdot B \cdot C \cdot \overline{D}} + E}$$

$$X = \overline{\overline{\overline{A \cdot \overline{D} \cdot B \cdot C \cdot \overline{D} \cdot \overline{E}}}}$$

$$X = \overline{\overline{A \cdot \overline{D} \cdot B \cdot C \cdot \overline{D} \cdot \overline{E}}}$$

**Logische vergelijking met *NOF***

$$X = (A + B \cdot C) \cdot \overline{D} + E$$

$$X = A \cdot \overline{D} + B \cdot C \cdot \overline{D} + E$$

$$X = \overline{\overline{A} + D} + \overline{\overline{B} + \overline{C} + D} + E$$

**IEC-poortschema met  $NEN$**

**IEC-poortschema met  $NOF$**

### 4.3.3

#### Waarheidstabel

D	C	B	A	X
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	X
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	X
1	0	0	0	1
1	0	0	1	X
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X

#### SOP-vorm

D	C	B	A	X	MINTERM
0	0	0	0	0	$\overline{D} \cdot \overline{C} \cdot \overline{B} \cdot \overline{A}$
0	0	0	1	0	$\overline{D} \cdot \overline{C} \cdot \overline{B} \cdot A$
0	0	1	0	0	$\overline{D} \cdot \overline{C} \cdot B \cdot \overline{A}$
0	0	1	1	1	$\overline{D} \cdot \overline{C} \cdot B \cdot A$
0	1	0	0	0	$\overline{D} \cdot C \cdot \overline{B} \cdot \overline{A}$
0	1	0	1	1	$\overline{D} \cdot C \cdot \overline{B} \cdot A$
0	1	1	0	1	$\overline{D} \cdot C \cdot B \cdot \overline{A}$
0	1	1	1	X	$\overline{D} \cdot C \cdot B \cdot A$
1	0	0	0	0	$D \cdot \overline{C} \cdot \overline{B} \cdot \overline{A}$
1	0	0	1	1	$D \cdot \overline{C} \cdot \overline{B} \cdot A$
1	0	1	0	1	$D \cdot \overline{C} \cdot B \cdot \overline{A}$
1	0	1	1	X	$D \cdot \overline{C} \cdot B \cdot A$
1	0	0	0	1	$D \cdot C \cdot \overline{B} \cdot \overline{A}$
1	0	0	1	X	$D \cdot C \cdot \overline{B} \cdot A$
1	0	1	0	X	$D \cdot C \cdot B \cdot \overline{A}$
1	0	1	1	X	$D \cdot C \cdot B \cdot A$

$$X = \overline{D} \cdot \overline{C} \cdot B \cdot A + \overline{D} \cdot C \cdot \overline{B} \cdot A + \overline{D} \cdot C \cdot B \cdot \overline{A} + D \cdot \overline{C} \cdot \overline{B} \cdot A + D \cdot \overline{C} \cdot B \cdot \overline{A} + D \cdot C \cdot \overline{B} \cdot \overline{A}$$

### Karnaugh-kaart

	$\overline{B} \cdot \overline{A}$	$\overline{B} \cdot A$	$B \cdot A$	$B \cdot \overline{A}$
$\overline{D} \cdot \overline{C}$	0	0	1	0
$\overline{D} \cdot C$	0	1	X	1
$D \cdot C$	1	X	X	X
$D \cdot \overline{C}$	0	1	X	1

### IEC-schema

## 4.3.4 Opgave 2

### Waarheidstabel

C	B	A	X	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

### SOP-vorm

$$X = \overline{C} \cdot B \cdot A + C \cdot D \cdot A$$

$$Y = C \cdot \overline{B} \cdot A + C \cdot D \cdot A$$

### Karnaugh-kaart

**X**

	$\overline{B} \cdot \overline{A}$	$\overline{B} \cdot A$	$B \cdot A$	$B \cdot \overline{A}$
$\overline{C}$	0	0	1	0
$C$	0	0	1	0

**Y**

	$\overline{B} \cdot \overline{A}$	$\overline{B} \cdot A$	$B \cdot A$	$B \cdot \overline{A}$
$\overline{C}$	0	0	0	0
$C$	0	1	1	0

### IEC-poortschema

